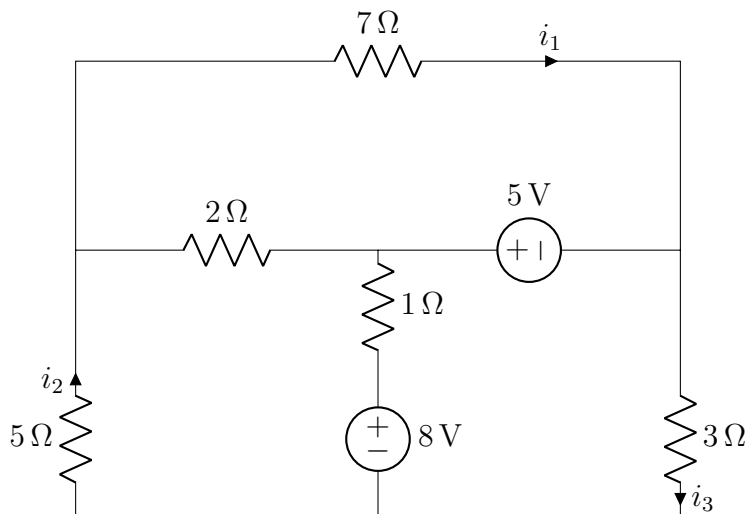



Semana 5 Transformación de fuentes y Superposición

1. Para el siguiente circuito, encuentre i_1 , i_2 e i_3 .






R/ $i_1 = 0,369 \text{ A}$, $i_2 = -0,840 \text{ A}$ $i_3 = 0,540 \text{ A}$

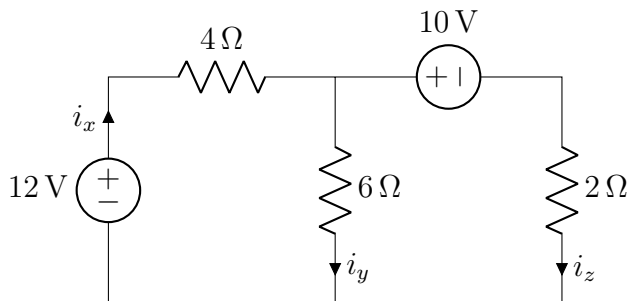2. Encuentre i_1 , i_2 , i_x , i_y e i_z . (malla i_1 izquierda y malla i_2 derecha) (dirección del análisis de mallas sentido horario)




R/ $i_1 = 818,2 \text{ mA}$ $i_2 = -636,4 \text{ mA}$, $i_x = -818,2 \text{ mA}$, $i_y = 1454,6 \text{ mA}$, $i_z = -636,4 \text{ mA}$

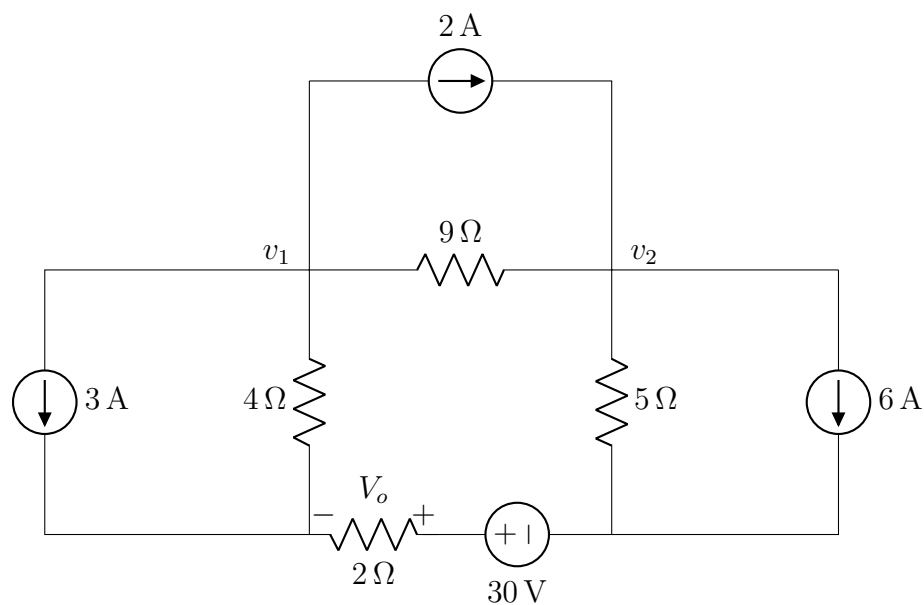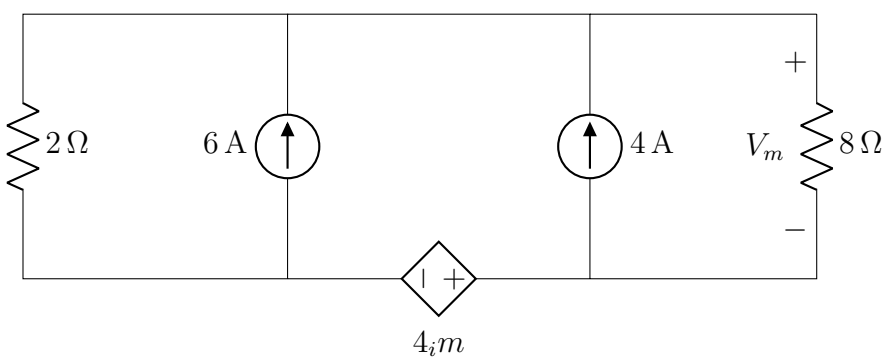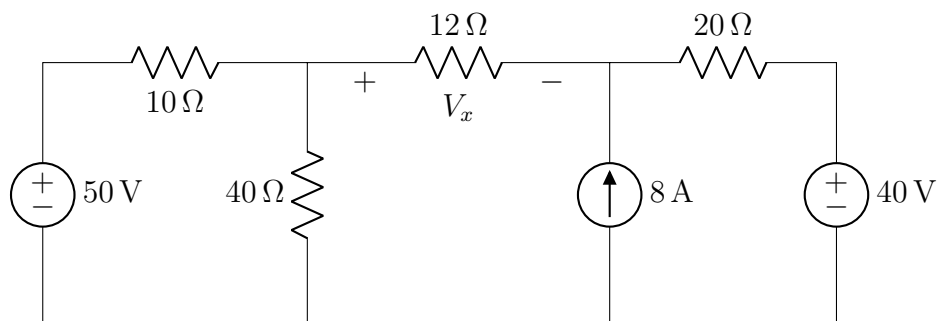3. Encuentre v_0 R/ $v_0 = -6,6 \text{ V}$ 4. Encuentre v_m R/ $v_m = -26,67 \text{ V}$ 5. Encuentre v_x 

$$R/ \ v_x = -48 \text{ V}$$

6. Encuentre i_0

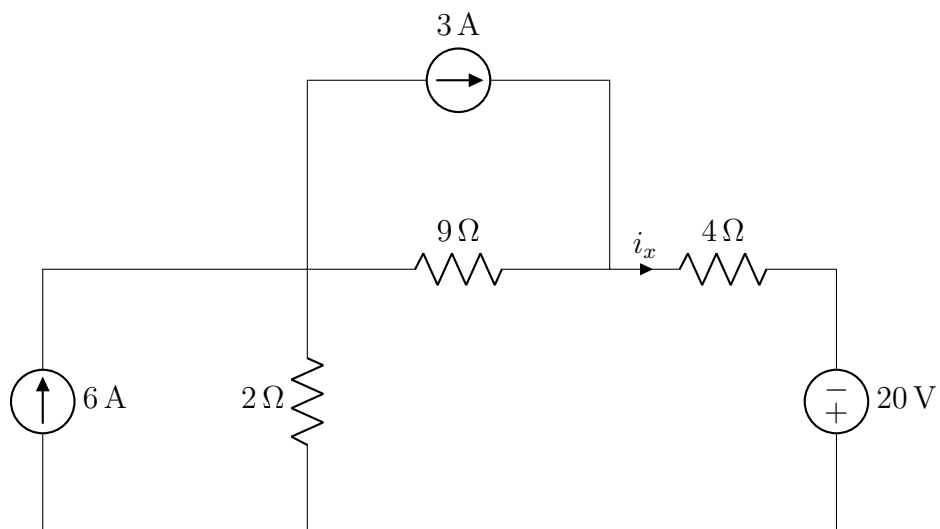

$$R/ \ i_0 = 636,4 \text{ mA}$$

7. Encuentre v_o y i_o

