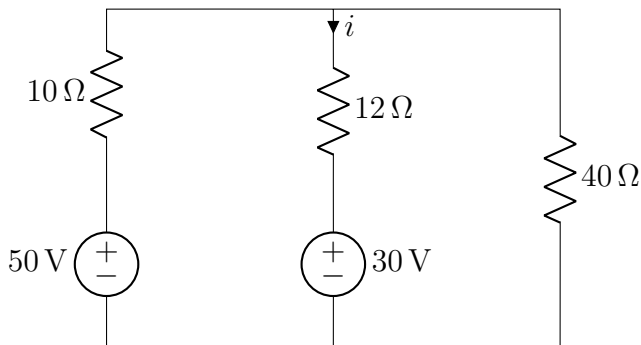



Semana 6 Thevenin, Norton y Máxima transferencia de potencia

1. Determine i mediante el Teorema de Thevenin.




R/ $i = 500 \text{ mA}$

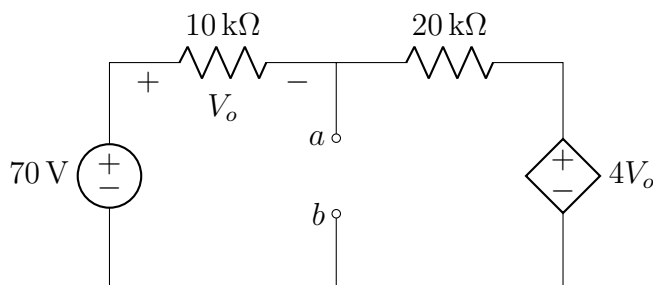2. Determine el equivalente de Thevenin en las terminales a-b.




R/ $R_{Th} = 2,857 \text{ k}\Omega$

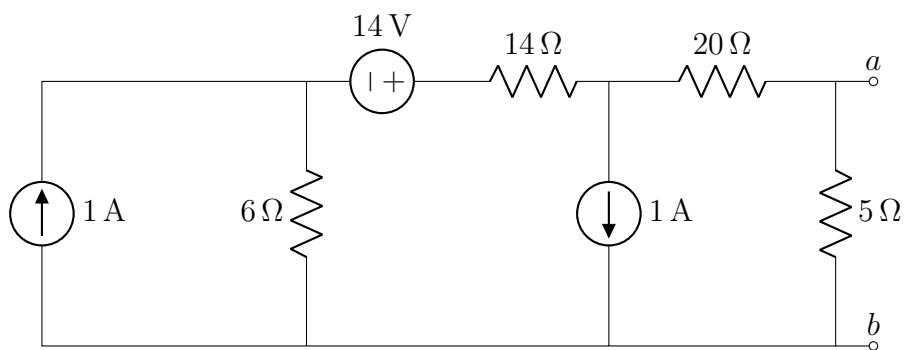3. Determine los equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales a-b.



R/ $R_{Th} = 4 \Omega$, y $R_N = 4 \Omega$, $V_{Th} = -8 \text{ V}$ e $I_N = -2 \text{ A}$

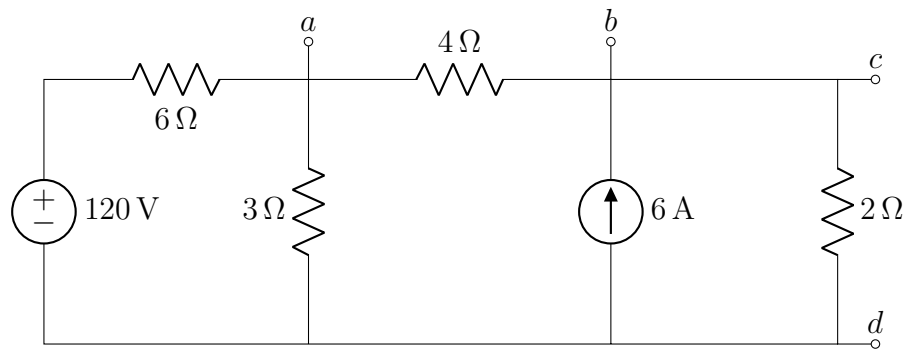
4. Determine el equivalente de Norton visto desde las terminales: a) a-b, b) c-d



R/ a) $R_N = 2\Omega$, $V_{Th} = 14\text{ V}$ e $I_N = 7\text{ A}$


b) $R_N = 1,5\Omega$, $V_{Th} = 19\text{ V}$ e $I_N = 12,667\text{ A}$

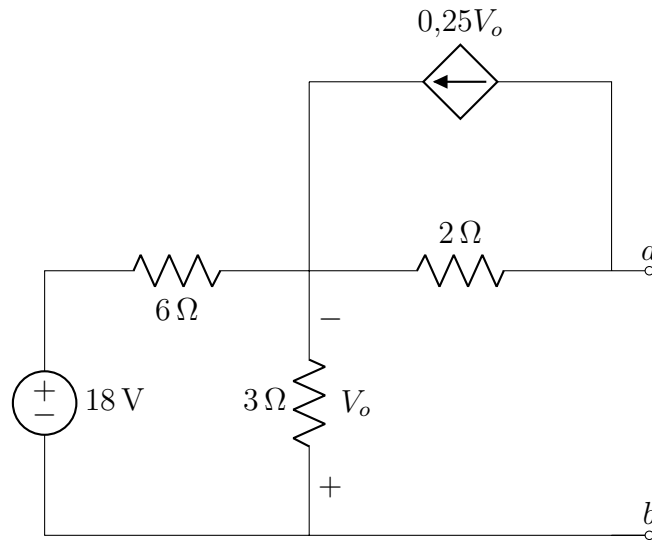5. Encuentre el equivalente de Norton en las terminales a-b.




R/ $R_N = 3\Omega$ e $I_N = 1\text{ A}$

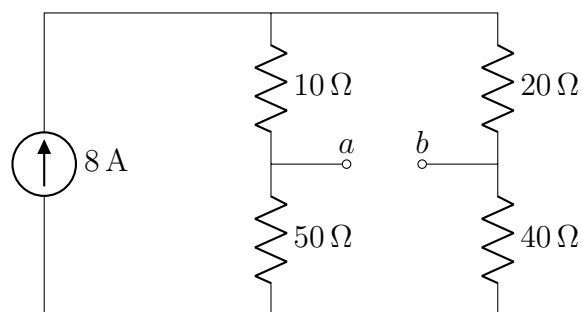6. Determine los equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales a-b.



R/ $R_{Th} = 22,5\Omega$, $V_{Th} = 40\text{ V}$ e $I_N = 1,7778\text{ A}$

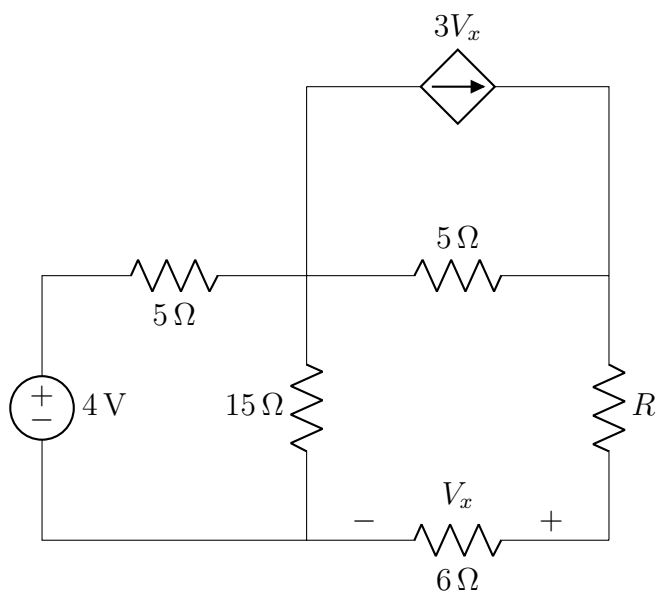7. Determine la máxima potencia suministrada al resistor variable R .



$$R / P_{max} = 21,48 \text{ mW}$$