
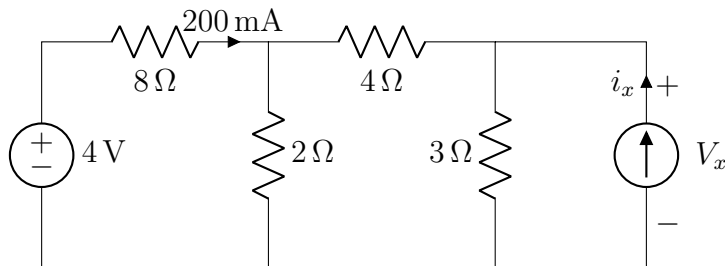


Avance 1: Leyes básicas

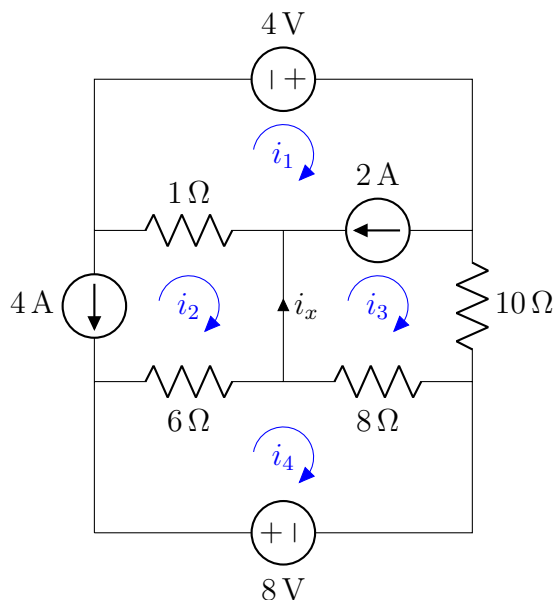
1. Utilizando solamente LVK y LCK obtenga V_x e i_x . Indique si la fuente i_x consume o entrega potencia.




2. Para el circuito de la siguiente figura, plantee la ecuación de la supermalla.



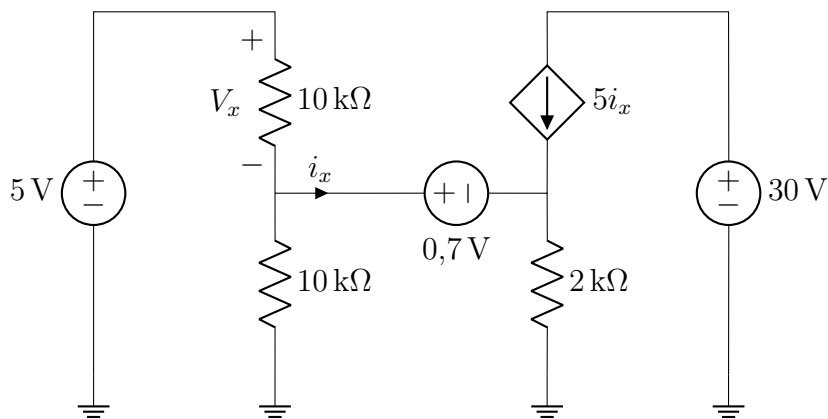3. Utilizando análisis nodal obtenga i_x y V_x .



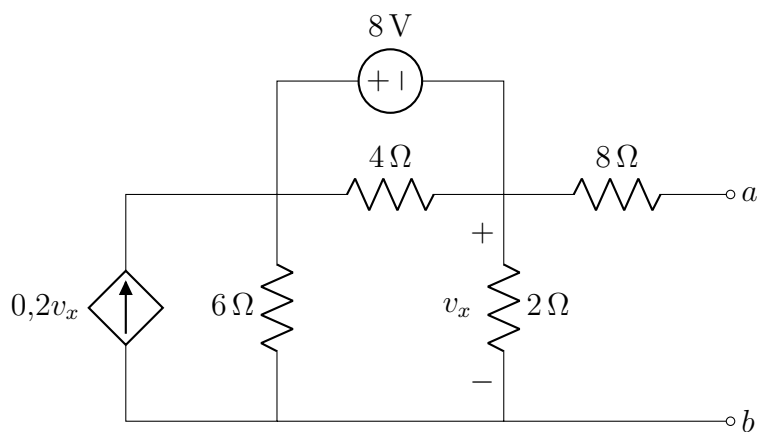4. Para el circuito de la siguiente figura, cual es el valor de R_{TH} entre las terminales a y b , en Ω ?



5. Para la siguiente figura, utilizando análisis de mallas, obtenga i_x

